

MF1180_3: Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas


Test tema 3.2: Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de las instalaciones eléctricas.

1. ¿Cuál es la corriente total de un circuito con cuatro resistencias iguales en paralelo por las que circula una intensidad de 0,5 A en cada rama?

- a) 2 A
- b) 2 W
- c) 5 V

2. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente de este circuito?

- a) 30 Ω
- b) 120 Ω
- c) 7,5 Ω

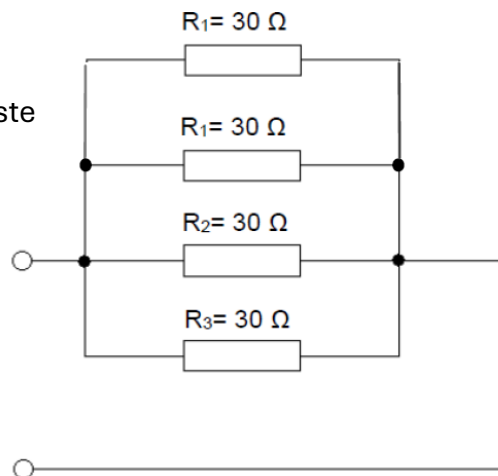

3. ¿Qué ventajas tiene la corriente alterna?

- a) *Es mucho más fácil de transportar que la continua*
- b) *Necesita menos cables que la continua, para alimentar a un suministro*
- c) *Como cambia de polaridad no presenta riesgos de cortocircuitos*

4. ¿Cuál es la frecuencia de la corriente que alimenta a nuestras viviendas?

- a) 230 V
- b) 400 V
- c) 50 Hz

5. ¿Cómo se llama la función que empleamos para representar en un gráfico la tensión que se genera en un alternador en durante un tiempo o un ángulo de giro?


- a) *Función polar*
- b) *Función senoidal*
- c) *Función eléctrica*

6. ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente de este circuito?

a) $10\ \Omega$

b) $40\ \Omega$

c) $2,5\ \Omega$

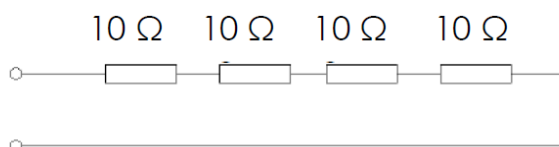


7. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente de este circuito?

a) $30\ \Omega$

b) $9\ \Omega$

c) $10\ \Omega$

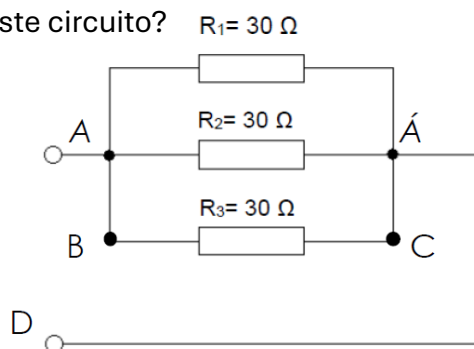

8. ¿Cuál es la fórmula incorrecta?

a) $V = R \cdot I$

b) $I = R \cdot V$

c) $R = V / I$

9. Sabiendo que este circuito se alimenta con 230 V. ¿Cuánta corriente pasará entre los puntos B y C, si entre A y Á pasan 7,666 A y las tres ramas del circuito son exactamente iguales?

a) $7,666\ A$

b) $230\ V$

c) *Ninguna de las anteriores*

10. ¿Qué resulta "imprescindible" para que la corriente eléctrica circule?

a) *Que exista una diferencia de potencial entre dos puntos*

b) *Que el circuito presente mucha resistencia eléctrica, cuanta más mejor*

c) *Que la resistividad del circuito sea siempre menor que 1 y así se generarán más amperios.*

11. ¿A qué equivale en Ohmios $1 \text{ m}\Omega$?

- a) $A 1000 \Omega$
- b) $A 0,01 \Omega$
- c) $A 0,001 \Omega$

12. ¿Cómo debemos conectar un voltímetro a un circuito eléctrico, si queremos hacer una medición de voltaje?

- a) *En paralelo a los elementos a medir*
- b) *En serie, intercalado entre los elementos a medir*
- c) *En serie, siempre intercalado antes de los elementos a medir*