

MF1180_3: Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas

Test tema 1: Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas. Part 2.2 Planos y esquemas eléctricos

1. ¿Qué representa este símbolo?

- a) Interruptor
- b) Regleta
- c) Punto de luz



2. ¿Cómo represento un pulsador en un esquema unifilar?

- a) Con un círculo y dentro de él otro más pequeño, concéntrico, de color opaco
- b) Con este símbolo 
- c) Igual que como se representaría en un esquema multifilar


3. ¿Qué representa este símbolo?

- a) Interruptor
- b) Regleta
- c) Punto de luz



4. ¿Qué significa este símbolo?

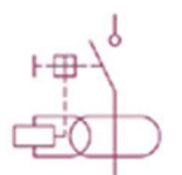
- a) Interruptor diferencial
- b) Interruptor magnetotérmico
- c) Ninguna de las anteriores




5. ¿Cuál es la diferencia entre interruptor y pulsador?

- a) El interruptor interrumpe el paso de corriente y el pulsador no
- b) El interruptor cambia permanentemente el paso de corriente, de circuito abierto a circuito cerrado, y viceversa, y el pulsador no
- c) El interruptor tiene una bobina interna que actúa sobre un relé térmico y el pulsador solo tiene un mecanismo mecánico.

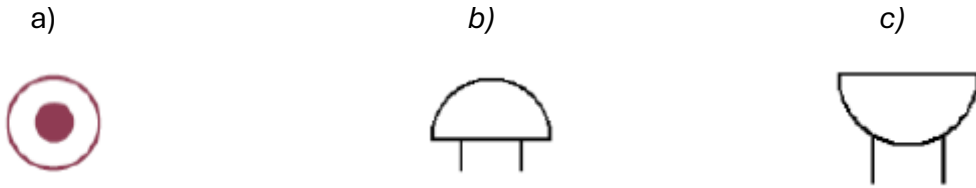6.Cuál de los siguientes símbolos representa a un timbre en un esquema funcional?




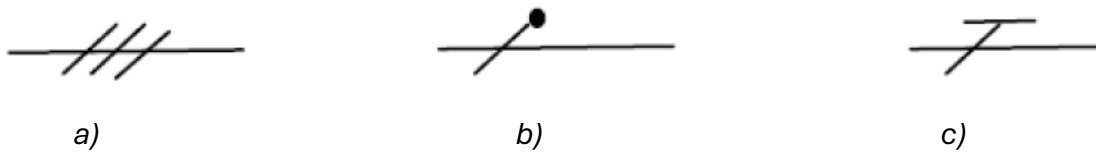7. ¿Si yo quiero representar que un cable es el neutro, qué símbolo emplearé?



8. A este circuito le falta un elemento para estar completo, indica cuál es el que debería ocupar la posición A.

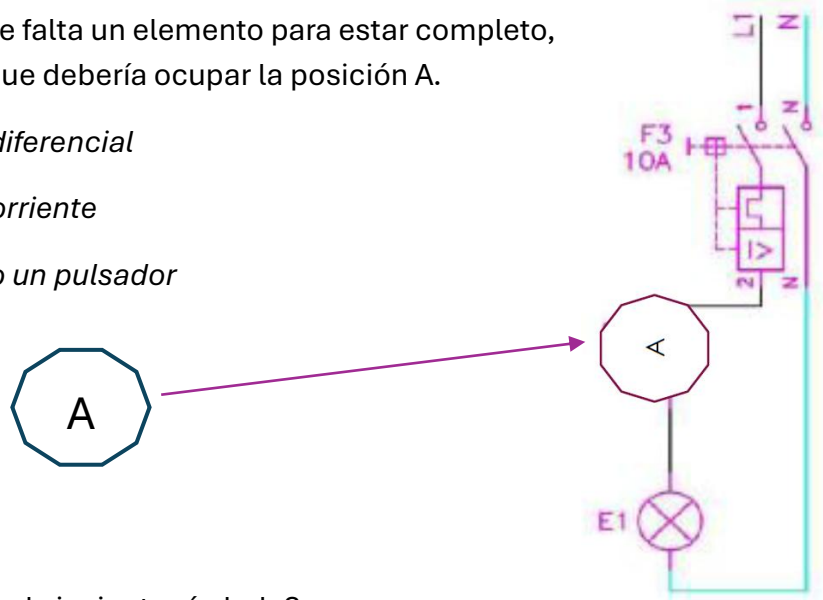- a) Un interruptor diferencial
- b) Una toma de corriente
- c) Un interruptor o un pulsador



9. ¿Qué me indica el siguiente símbolo?

- a) Punto de luz con toma de tierra
- b) Punto de luz sin toma de tierra
- c) Caja de empalmes o derivación



10. ¿Con que símbolo representamos un portalámparas?

- a) No se representa con ningún símbolo
- b) Se representa como un punto sobre el cable que alimenta a la luminaria
- c) Se representa como una caja de derivación, pero con línea discontinua.