

MF1180_3: Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas

Test tema 3.1: Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de las instalaciones eléctricas.


Contesta las preguntas 1 y 2 acerca del circuito de la figura:

1. ¿Cómo están conectadas las lámparas de la imagen entre sí?

- a) En serie
- b) En paralelo
- c) En zig-zag mixto

2. ¿El voltaje que pasa por la lámpara E₁ es igual que el que pasa por la E₂?

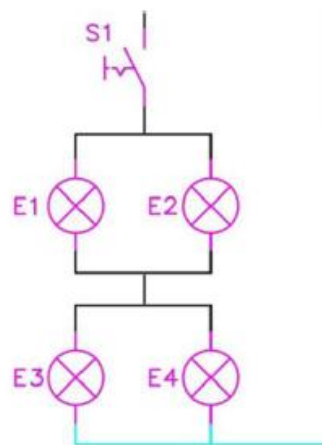- a) No, tiene que ser igual que el que pasa por la E₃.
- b) Si, es correcto
- c) No, depende del valor de la intensidad que pase por esa rama del circuito.



3. ¿Qué nos indica este símbolo?

- a) Riesgo eléctrico
- b) Corriente continua
- c) Corriente transitoria



4. En la corriente continua:

- a) El movimiento de las cargas siempre se realiza en el mismo sentido
- b) El movimiento de las cargas se realiza de modo alterno
- c) Ninguna de las anteriores

5. Un circuito alimentado por una pila como generador es un circuito:

- a) En serie
- b) En paralelo
- c) En corriente continua


6. ¿Qué significa el símbolo de la imagen?

- a) *Corriente alterna*
- b) *Corriente continua*
- c) *Frecuencia en Hz*



7. ¿Cuál de los siguientes circuitos es un circuito mixto?

- a) *El 1*
- b) *El 2*
- c) *El 3*

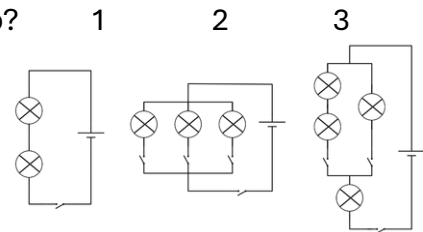

8. ¿Qué indica este símbolo?

- a) *Un Condensador*
- b) *Un Generador de tipo pila*
- c) *Un generador de corriente alterna*

